

实验报告

实验题目：运算器与寄存器

日期：2019 年 3 月 22 日

姓名：廖洲洲

学号：PB17081504

成绩：_____

实验目的：

设计一个运算器与寄存器，使用设计的运算器与寄存器实现三个功能：

- 比较两个数的大小关系
- 求多个数的累加和
- 求给定两个初始数的斐波拉契数列

（一）ALU：

设计逻辑：设计了恒等、加、减、与、或、非、异或和判零功能。其中输出 f 是标志位，f[2]是进借位标志，f[1]是溢位标志，f[0]是判零标志。其中溢位标志的确定是按：当两个相同符号数相加，而运算结果的符号与原数据符号相反时，产生溢出。当两个相反符号位相减，若运算结果符号与被减数符号相反时，产生溢出。进借位标志则直接按运算结果的超前进位判定。

核心代码：


```
always @(a or b or s)
begin
    f=3'b001;
    case(s)
        3'b000:y <= a;//==
        3'b001:
            begin
                {f[2], y} = a+b;//+ f[2]为进借位 加 减进借位时为 1
                //只有当两个相同符号数相加，而运算结果的符号与原数据符号相反时，产生溢出；f[1]为 1 时溢出
```

```


        if(a[5]==b[5] & y[5]==~a[5])
            f[1]=1'b1;
        else
            f[1]=1'b0;
        if(y==0 & f[2]==0 & f[1]==0)
            f[0]=1'b0;
        else
            f[0]=1'b1;
        end
    3'b010:
        begin
            {f[2],y} = a-b;//-
            //当两个相反符号位相减，若运算结果符号与被减数符号相反时，
产生溢出
            if(a[5] == ~b[5] & y[5] == ~a[5])
                f[1]=1'b1;
            else
                f[1]=1'b0;
            if(y==0 & f[2]==0 & f[1]==0)
                f[0]=1'b0;
            else
                f[0]=1'b1; //为什么加了 else 之后 f[0]会变为 1 了，若不
加都为 0
        end
    3'b011:if(a>0 & b>0) f <= 3'b1; else f <= 3'b0;//and      f[0]
为 0 表示为 0
    3'b100:if(a==0 & b==0) f <= 3'b0;else f <= 3'b1;//or
    3'b101:if(a>0) f <= 3'b0; else f <= 3'b1;//not
    3'b110:if(a==b) f <= 3'b0;else f <= 3'b1;//nor 异或
    3'b111:if(a==0) f <= 3'b0;else f <= 3'b1;//judge 0
    default: ;
endcase
end

```


仿真截图：

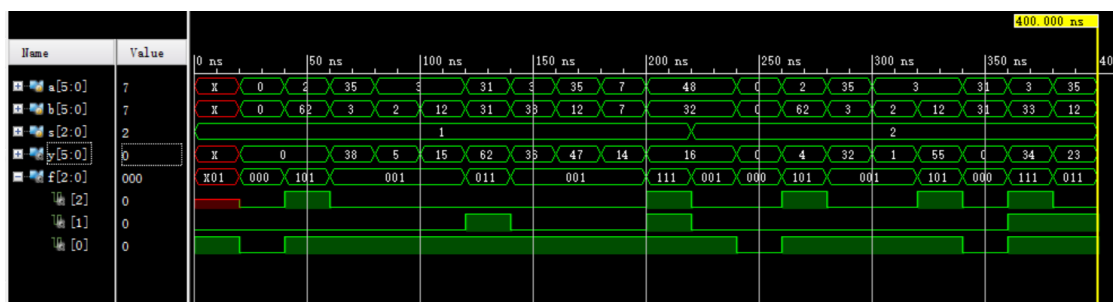

无符号加、减 （2+62 48+32 进位（2-62 3-12 3-33）借位

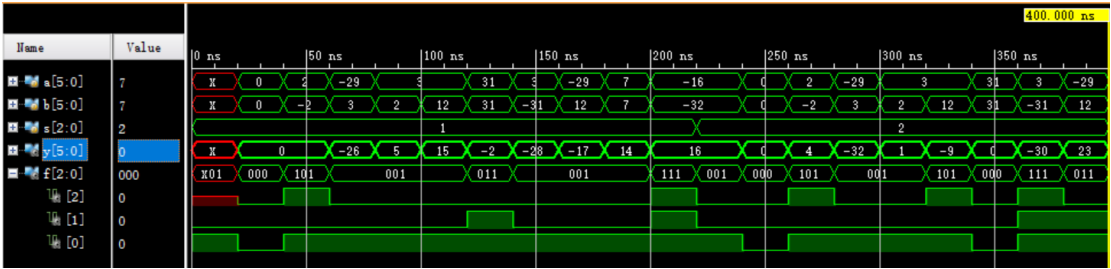

有符号加、减 （31+31 -16+-32 3-31 -29-12）溢出

 

逻辑功能仿真 与 或 非 异或

下载照片：





(二) Register:

核心代码

```
always@(posedge clk)
begin
if(rst)
out=6'b0;
else if(en)
out=in;
end
```

(三) CMP:

设计逻辑: 利用 ALU 的减功能来判断大小。若输出标志判零位为 0 (即减结果为 0), 则令 eq 为 1, 即两数相等。当 eq 为 0 (即两数不等), 对于无符号数 $x-y$, 若无借位, 则 x 更大, 若有借位, 则 x 更小。当 eq 为 0 (即两数不等), 对于有符号数 $x-y$, 当 x 、 y 同号且 $result > 0$, 或 x 正 y 负时则 x 更大, 当 x 、 y 同号且 $result < 0$ 或 x 为负 y 为正时则 x 更小。


核心代码：

```
reg [3:0]sel=3'b010;
wire [5:0]result;
wire [2:0]flag;


alu alu(x,y,sel,result,flag);
```

```
assign eq = ~flag[0]; //eq 为 1 相等
assign u[1]= ~eq & ~flag[2]; //x 更大，未借位
assign u[0]= ~eq & flag[2]; //x 更小，借位了
assign s[1]= ~eq & ((x[5]&y[5]&~result[5]) | (~x[5]&~y[5]&~result[5])
| (~x[5]&y[5])); //x 更大，当 xy 同号且 result>0，或 x 正 y、负
assign s[0]= ~eq & ((x[5]&y[5]&result[5]) | (~x[5]&~y[5]&result[5])
| (x[5]&~y[5]));
```


原理图：

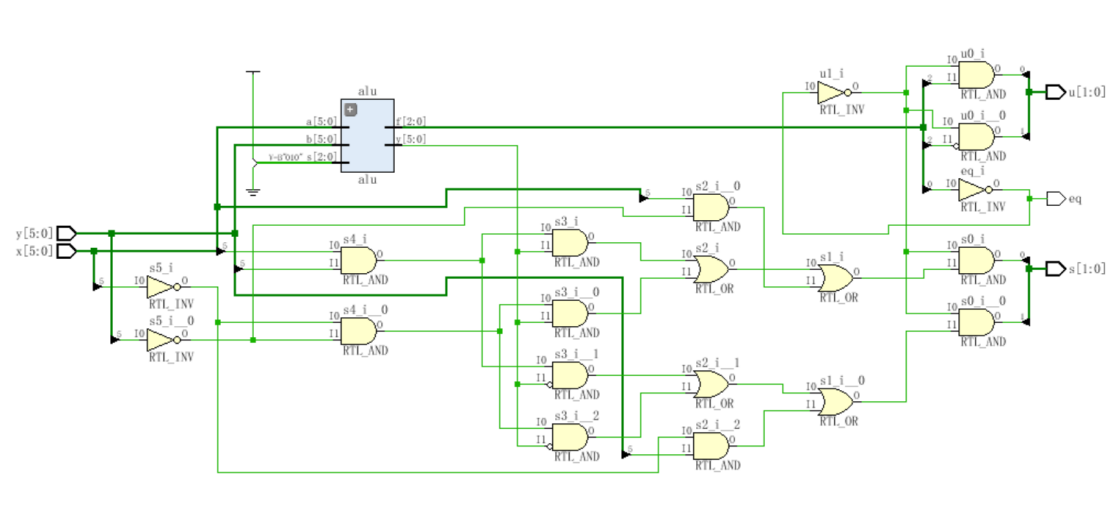

仿真截图：

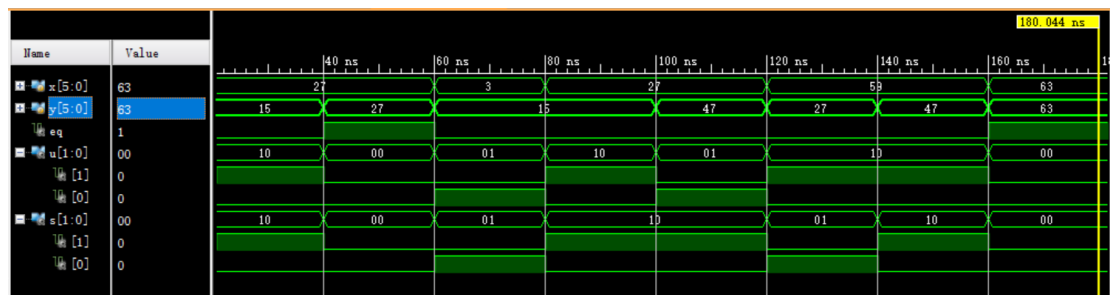

无符号数大小比较 如 27>15 27==27 3<15

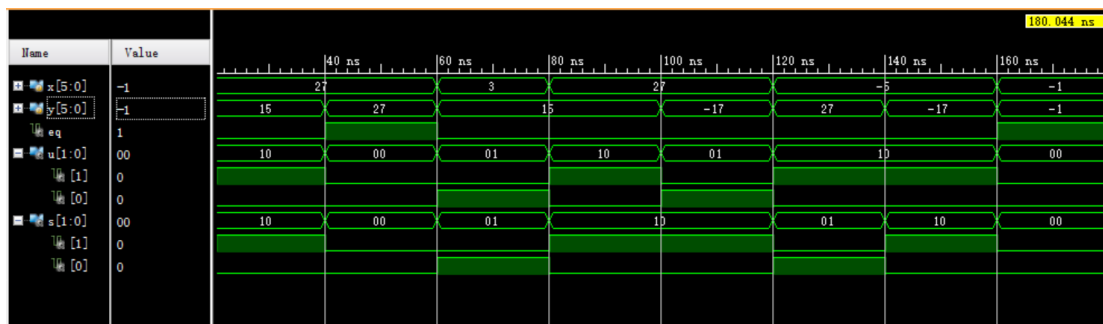

有符号数大小比较 如 $-5 < 27$ $-5 > -17$

下载照片



000011 大于 000001 1 00011 与 000001 有大（无符号）有小（有符号）

（四）ACM:

设计逻辑：累加的输入分时输入到 alu 的 a 输入中，同时将 alu 的结果输出输入到寄存器的输入中，并把寄存器的输出连接到 alu 的 b 输入中，寄存器开始时需通过 rst 置 0，即可实现累加。


核心代码：

```
reg [3:0] sel=3'b001;
wire [5:0] y;
wire [5:0] b;
alu alu(.a(a),.b(b),.s(sel),.y(y));
register register(.in(y),.en(en),.rst(rst),.clk(clk),.out(b));


always@(*)
begin
    result=b;
```


end

原理图：

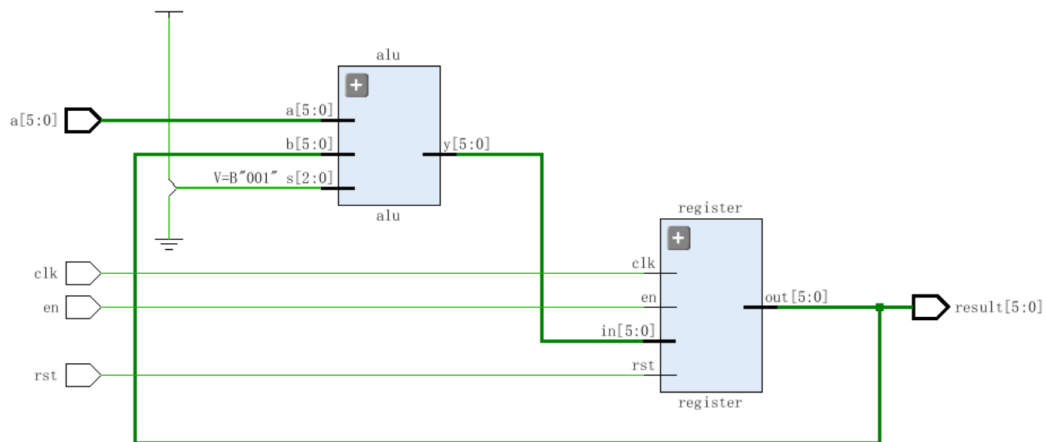

仿真截图：

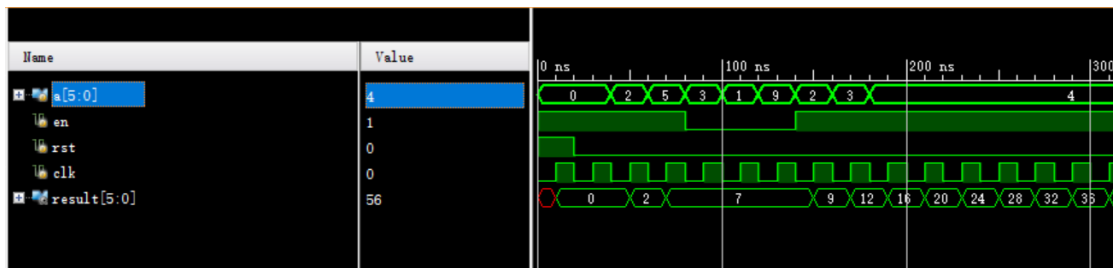

下载照片：



(五) FIB:


设计逻辑：使用两个寄存器和一个 alu 完成设计，两个寄存

器的输入分别接 alu 输出和其输入 b，输出分别借 alu 的 b 和 a，即可实现后一位输入与结果不断相加。即可计算斐波那契数列。


核心代码：

```
reg [2:0] s=3'b001;
reg grst=0;
reg gen=1;
wire [5:0]out1,out2,y;
reg [5:0] a,b;
alu alu1(.a(a),.b(b),.s(s),.y(y));
register register1(b,gen,grst,clk,out1);
register register2(y,gen,grst,clk,out2);
always@(*)
begin
    if(rst)
    begin
        a=f0;
        b=f1;
    end
    else
    begin
        a=out1;
        b=out2;
    end
end
end
assign fn=y;
```

原理图：

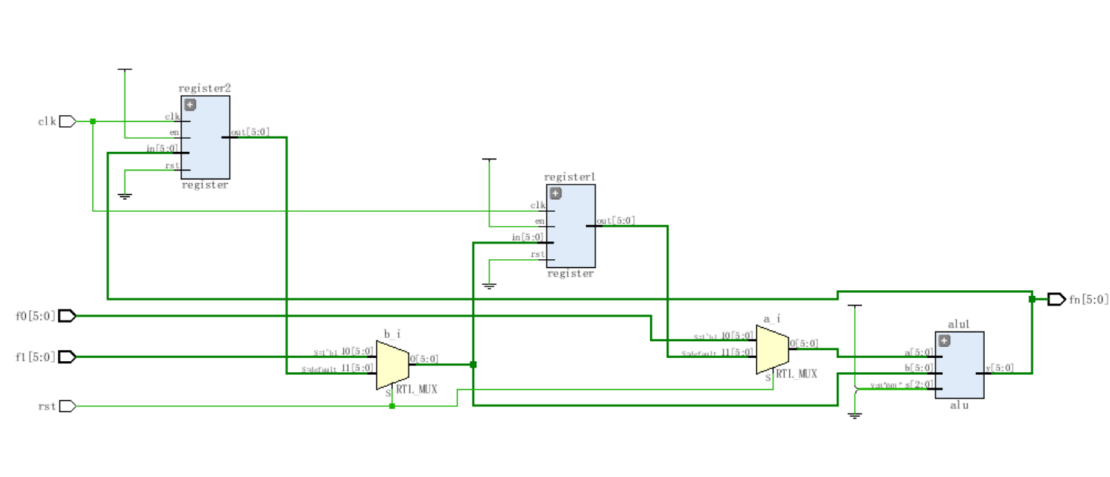

仿真截图：

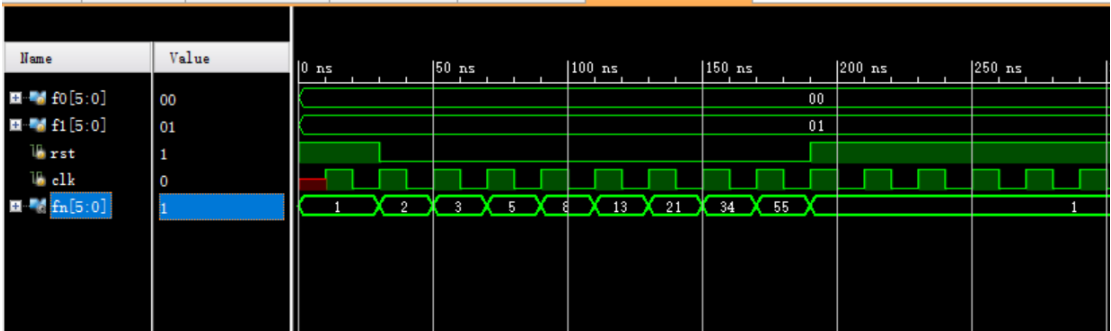


0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

下载照片：



$1+1=2$

$1+2=3$

 

$2+3=5$

$5+3=8$



$$8+5=13$$

实验总结

通过本次实验完成了 alu 和 register 的设计，同时利用这两个模块实现了 3 个功能。通过这次实验对进位、借位和溢位有了更深理解，同时在实验中发现：

1. 阻塞型赋值和非阻塞型赋值需根据不同情况下选择使用，不然可能会出错
2. 注意 $a[5:0]$ 与 $a[0:5]$ 的区别，前者最高位是 $a[5]$ ，后者时还是 $a[0]$
3. 对于有符号数，当其是负数时硬件语言会视其为补码

源代码：

```
module alu(  
    input [5:0] a,  
    input [5:0] b,  
    input [2:0] s,  
    output reg[5:0] y,  
    output reg[2:0] f  
);
```

```

initial
begin
f=3'b001;
end

always @(a or b or s)
begin
f=3'b001;
case(s)
3'b000:y <= a;//==
3'b001:
begin
{f[2], y} = a+b;//+ f[2]为进借位 加 减进借位时为 1
//只有当两个相同符号数相加，而运算结果的符号与原数据符号相反时，产生溢出；f[1]为 1 时溢出
if(a[5]==b[5] & y[5]==~a[5])
f[1]=1'b1;
else
f[1]=1'b0;
if(y==0 & f[2]==0 & f[1]==0)
f[0]=1'b0;
else
f[0]=1'b1;
end
3'b010:
begin
{f[2], y} = a-b;//-
//当两个相反符号位相减，若运算结果符号与被减数符号相反时，
产生溢出
if(a[5] == ~b[5] & y[5] == ~a[5])
f[1]=1'b1;
else
f[1]=1'b0;
if(y==0 & f[2]==0 & f[1]==0)
f[0]=1'b0;
else
f[0]=1'b1; //为什么加了 else 之后 f[0]会变为 1 了，若不
加都为 0
end
3'b011:if(a>0 & b>0) f <= 3'b1; else f <= 3'b0;//and f[0]
为 0 表示为 0
3'b100:if(a==0 & b==0) f <= 3'b0;else f <= 3'b1;//or
3'b101:if(a>0) f <= 3'b0; else f <= 3'b1;//not
3'b110:if(a==b) f <= 3'b0;else f <= 3'b1;//nor 异或

```

```

3'b111:if(a==0) f <= 3'b0;else f <= 3'b1;//judge 0
default: ;
endcase
end

```

```

endmodule

```

```

module alu_tb(
);
reg [5:0] a,b;
reg [2:0] s;
wire [5:0] y;
wire [2:0] f;
alu alu(a,b,s,y,f);

initial
begin
s=3'b001;
#20 a=6'b000000;b=6'b000000;
#20 a=6'b000010;b=6'b111110;
#20 a=6'b100011;b=6'b000011;
#20 a=6'b000011;b=6'b000010;
#20 a=6'b000011;b=6'b001100;
#20 a=6'b011111;b=6'b011111;
#20 a=6'b000011;b=6'b100001;
#20 a=6'b100011;b=6'b001100;
#20 a=6'b000111;b=6'b000111;
#20 a=6'b110000;b=6'b100000;
#20 s=3'b010;
#20 a=6'b000000;b=6'b000000;
#20 a=6'b000010;b=6'b111110;
#20 a=6'b100011;b=6'b000011;
#20 a=6'b000011;b=6'b000010;
#20 a=6'b000011;b=6'b001100;
#20 a=6'b011111;b=6'b011111;
#20 a=6'b000011;b=6'b100001;
#20 a=6'b100011;b=6'b001100;
#20 a=6'b000111;b=6'b000111;
#20 a=6'b110000;b=6'b100000;

```

```

        #20  s=3'b011;
        #20  a=0;b=1;
        #20  a=1;b=1;
        #20  a=0;b=0;
        #20  s=3'b100;
        #20  a=0;b=1;
        #20  a=1;b=1;
        #20  a=0;b=0;
        #20  s=3'b101;
        #20  a=0;b=1;
        #20  a=1;b=1;
        #20  a=0;b=0;
        #20  s=3'b110;
        #20  a=0;b=1;
        #20  a=1;b=1;
        #20  a=0;b=0;
        #20  s=3'b111;
        #20  a=0;b=1;
        #20  a=1;b=1;
        #20  a=0;b=0;
    end
endmodule

```

```

module register(
    input [5:0] in,
    input en,
    input rst,
    input clk,
    output reg[5:0] out
);
    always@(posedge clk)
    begin
        if(rst)
            out=6'b0;
        else if(en)
            out=in;
    end
endmodule

```

```

module CMP(
    input [5:0] x,
    input [5:0] y,

```

```

output eq,
output [1:0] u, // uh ul
output [1:0] s //sh sl
);
reg [3:0]sel=3'b010;
wire [5:0]result;
wire [2:0]flag;

alu alu(x,y,sel,result,flag);

assign eq = ~flag[0]; //eq 为 1 相等
assign u[1]= ~eq & ~flag[2]; //x 更大, 未借位
assign u[0]= ~eq & flag[2]; //x 更小, 借位了
assign s[1]= ~eq & ((x[5]&y[5]&~result[5]) | (~x[5]&~y[5]&~result[5])
| (~x[5]&y[5])); //x 更大, 当 xy 同号且 result>0, 或 x 正 y、负
assign s[0]= ~eq & ( (x[5]&y[5]&result[5]) | (~x[5]&~y[5]&result[5])
| (x[5]&~y[5]) );

endmodule

module CMP_tb(

);
reg [5:0] x;
reg [5:0] y;
wire eq;
wire [1:0] u;
wire [1:0] s;
CMP CMP(x,y,eq,u,s);

initial
begin

#20 x=6'b011011;y=6'b001111;
#20 x=6'b011011;y=6'b011011;
#20 x=6'b000011;y=6'b001111;
#20 x=6'b011011;y=6'b001111;
#20 x=6'b011011;y=6'b101111;
#20 x=6'b111011;y=6'b011011;
#20 x=6'b111011;y=6'b101111;
#20 x=6'b111111;y=6'b111111;
end

```

```
endmodule
```

```
module ACM(  
    input [5:0] a,  
    input en,  
    input rst,  
    input clk,  
    output reg [5:0] result  
);  
  
    reg [3:0] sel=3'b001;  
    wire [5:0] y;  
    wire [5:0] b;  
    alu alu(.a(a),.b(b),.s(sel),.y(y));  
    register register(.in(y),.en(en),.rst(rst),.clk(clk),.out(b));  
  
    always@(*)  
    begin  
        result=b;  
    end  
endmodule
```

```
module ACM_tb(  
  
);  
    reg [5:0] a;  
    reg en,rst,clk;  
    wire [5:0] result;  
  
    ACM ACM(a,en,rst,clk,result);  
  
    initial  
        begin  
            a=0;  
            clk=0;  
        forever  
            begin  
                #10 clk=1;  
                #10 clk=0;  
            end  
        end  
end
```



```

initial
    begin
        rst=1;
        en=1;
        #20 rst=0;
        #20 a=2;
        #20 a=5;
        #20 a=3;en=0;
        #20 a=1;en=0;
        #20 a=9;
        #20 a=2;en=1;
        #20 a=3;
        #20 a=4;
    end
endmodule

```

```

module FIB(
    input [5:0] f0,
    input [5:0] f1,
    input rst,
    input clk,
    output [5:0] fn
);
    reg [2:0] s=3'b001;
    reg grst=0;
    reg gen=1;
    wire [5:0]out1,out2,y;
    reg [5:0] a,b;
    alu alu1(.a(a),.b(b),.s(s),.y(y));
    register register1(b,gen,grst,clk,out1);
    register register2(y,gen,grst,clk,out2);
    always@(*)
    begin
        if(rst)
        begin
            a=f0;
            b=f1;
        end
        else
        begin
            a=out1;
            b=out2;
        end
    end
endmodule

```

```
        end
        assign fn=y;
    endmodule
```

```
module FIB_tb(

    );
    reg [5:0] f0,f1;
    reg rst;
    reg clk;
    wire [5:0] fn;

    FIB FIB(f0,f1,rst,clk,fn);

    initial
        begin
            rst=1;
            f0=0;
            f1=1;
        forever
            begin
                #10 clk=1;
                #10 clk=0;
            end
        end

    initial
        begin
            #30 rst=0;
            #160 rst=1;
        end
endmodule
```