

实验报告

实验题目：寄存器堆与计数器

日期：2019 年 4 月 12 日

姓名：廖洲洲 学号：PB17081504

成绩：_____


实验目的：1. 设计一个寄存器堆

2. 利用寄存器堆和适当逻辑实现最大长度为 8 的循环队列

1. 寄存器堆

逻辑设计：：为了能让该寄存器堆适用于 fifo 模块，设计的寄存器堆含 8 个寄存器，每个寄存器数据位为 4 位。该寄存器在写使能 we=1 时进行写操作，同时在该寄存器设计两个异步读端口。

原理图：

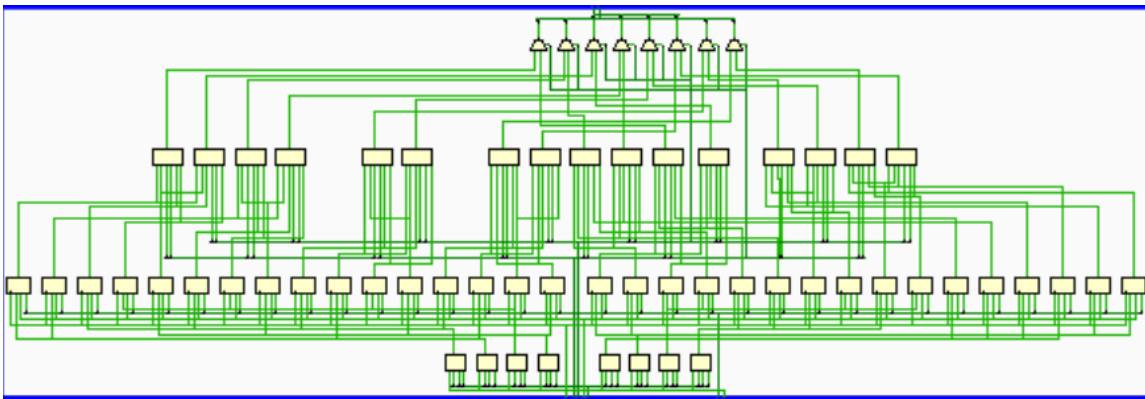


核心代码：

```
always@(posedge rst,posedge clk) begin
    if(rst) begin
        for(i=0;i<8;i=i+1)
            reg_file[i] <= 0;
        end
    else if(we == 1) begin
        reg_file[wa] <= wd;
    end
end

always@(*) begin
    rd0 <= reg_file[ra0];
    rd1 <= reg_file[ra1];
end
```

仿真图：

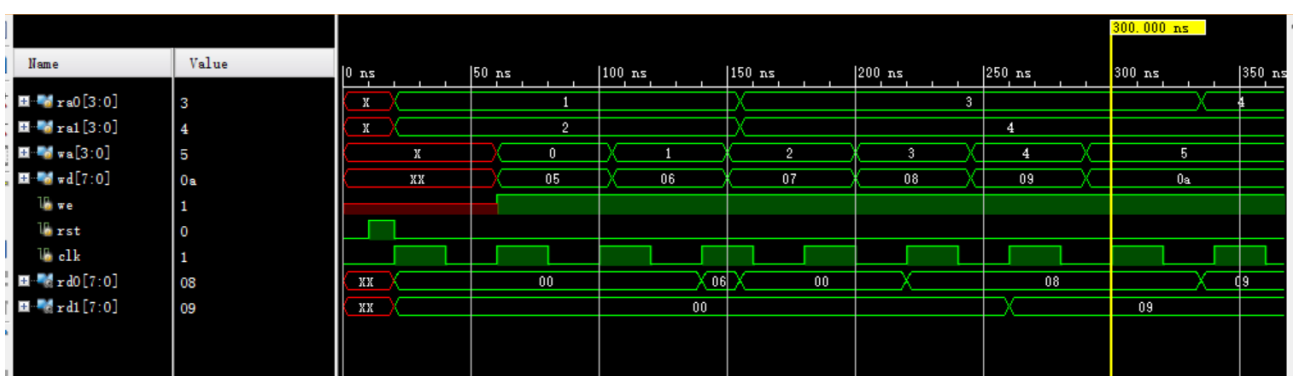

下载照片：



给 0 号写了 3 读出了 3




给 1 号写 2 读出了 2

2. FIFO


设计逻辑：设计了一个头指针 `sel_out`，一个尾指针 `sel_in`。当进使能 `en_in=1` 且队列不满时时，尾指针加 1，将要放进队列的数 `in` 放入寄存器堆中地址 `sel_in` 的寄存器中，标志寄存器堆中地址为 `sel_in` 的寄存器为 1（即该寄存器含值）。当出使能 `en_out=1` 且队列不为空时，头指针加 1，标志寄存器堆中地址为 `sel_out` 的寄存器为 0（即该寄存器逻辑上不含值，也就是之后不会在七段数码管上显示）。由于设计了 `flag` 标志寄存器是否存值，则当 8 个寄存器都被标志 1 时，说明队列满，给 `full` 赋 1，当 8 个寄存器都被标志 0 时，说明寄存器为空，给 `empty` 赋 0。

最后使用 `Display` 模块将被标志了 1 的寄存器的值在相应的数码管显示出来，被标志为 0 的寄存器对应的数码管则不显示。同时将头指针 `sel_out` 引出，将其对应的数码管的点点亮。

原理图：

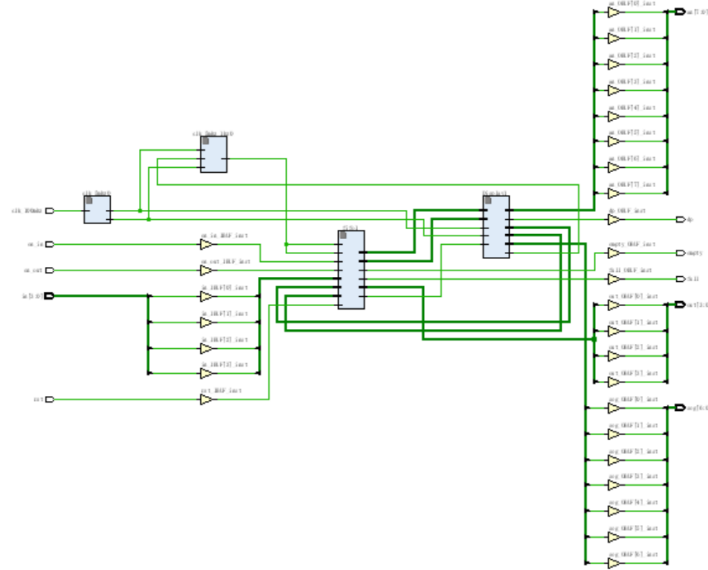

资源使用:

 

核心代码:

//fifo

```

    assign full=flag[7]&flag[6]&flag[5]&flag[4]&flag[3]&flag[2]&flag[1]&flag[0];
    assign empty=~flag[7]&~flag[6]&~flag[5]&~flag[4]&~flag[3]&~flag[2]&~flag[1]&~flag[0];
    assign clk2=~clk;
    regfile
regfile1(.ra0(ra0),.wa(wa),.wd(wd),.we(we),.clk(clk2),.rst(rst),.rd0(out),.display(display))
;
    always@(posedge rst,posedge clk) begin
        we =0;

```

```

    if(rst) begin
        ra0 <= 0;
        flag <= 8'b00000000;
        sel_out <= 0;
        sel_in <= 0;
//        num <= 0;
        end
    else if (en_out & empty == 0) begin //en_out 相当于头指针
        flag[sel_out] = 0;
        ra0 =sel_out;
        sel_out = (sel_out +1) % 8;//如果队列不空，一个数出队列，则指针加一
//        num = num-1;
        end
    else if (en_in & full ==0) begin //en_in 相当于尾指针
        we = 1;
//        flag[sel_in]=1;
        wa <= sel_in;
        wd <= in;
        flag[sel_in]=1;
        sel_in = (sel_in +1) % 8;
//        num = num +1;
        end //如果队列不满，一个数入队列，指针数加一
    end
end

```

//display

```

seg_ctrl seg_ctrl(
    .x            (seg_din),
    .sel          (seg_sel),
    .an           (an),
    .seg          (seg),
    .sel_out      (sel_out),
    .flag         (flag),
    .num          (num),
    .dp           (dp)
);

```

```

reg [22:0] cnt;
always@(posedge clk5mhz or negedge locked)
begin
    if(~locked)
        cnt <= 23'h0;
    else if(cnt<23'd5000000)
        cnt <= cnt + 1;
    else
        cnt <= 23'h0;
end

always@(posedge clk5mhz or negedge locked)
begin
//    flag_reg=flag;
    if(~locked)
begin
        seg_sel <= 8'b11111111;
        seg_din <= 4'b0;
end
    else case(cnt[14:12])
        3'b000:
            begin
                num<=0;
                seg_sel <= 8'b1111_1110;
                //    seg_din <= {flag[0],display[3:0]};
                seg_din <= display[3:0];
            end
        3'b001:
            begin
                num<=1;
                seg_sel <= 8'b1111_1101;
                //    seg_din <= {flag[1],display[7:4]};
                seg_din <= display[7:4];
            end
        3'b010:

```

```

begin
num<=2;
    seg_sel <= 8'b1111_1011;
    // seg_din <= {flag[2],display[11:8]};
    seg_din <= display[11:8];
end
3'b011:
begin
num<=3;
    seg_sel <= 8'b1111_0111;
    // seg_din <= {flag[3],display[15:12]};
    seg_din <= display[15:12];
end
3'b100:
begin
num<=4;
    seg_sel <= 8'b1110_1111;
    // seg_din <= {flag[4],display[19:16]};
    seg_din <= display[19:16];
end
3'b101:
begin
num<=5;
    seg_sel <= 8'b1101_1111;
    // seg_din <= {flag[5],display[23:20]};
    seg_din <= display[23:20];
end
3'b110:
begin
num<=6;
    seg_sel <= 8'b1011_1111;
    // seg_din <= {flag[6],display[27:24]};
    seg_din <= display[27:24];
end
default
begin

```

```

        num<=7;

        seg_sel <= 8'b0111_1111;

        // seg_din <= {flag[7],display[31:28]};

        seg_din <= display[31:28];

    end

    endcase

end

```

//seg_ctrl

```

always @(*)
    begin
        //      if(x[4]==0)  seg=8'b11111111;
        //      else
            if(num == sel_out)
                dp =0;
            else
                dp = 1;

            if(flag[num] ==0)
                seg = 8'b11111111;
            else
                case(x)
                    4'b0000:seg={7'b1000000}; //0
                    4'b0001:seg={7'b1111001}; //1
                    4'b0010:seg={7'b0100100}; //2
                    4'b0011:seg={7'b0110000}; //3
                    4'b0100:seg={7'b0011001}; //4
                    4'b0101:seg={7'b0010010}; //5
                    4'b0110:seg={7'b0000010}; //6
                    4'b0111:seg={7'b1111000}; //7
                    4'b1000:seg={7'b0000000}; //8
                    4'b1001:seg={7'b0010000}; //9
                    4'b1010:seg={7'b0001000}; //a
                    4'b1011:seg={7'b0000011}; //b
                    4'b1100:seg={7'b1000110}; //c
                    4'b1101:seg={7'b0100001}; //d



```

```

4'b1110:seg={7'b00001110};//e
4'b1111:seg={7'b00011110};//f
endcase
end

```

仿真截图：

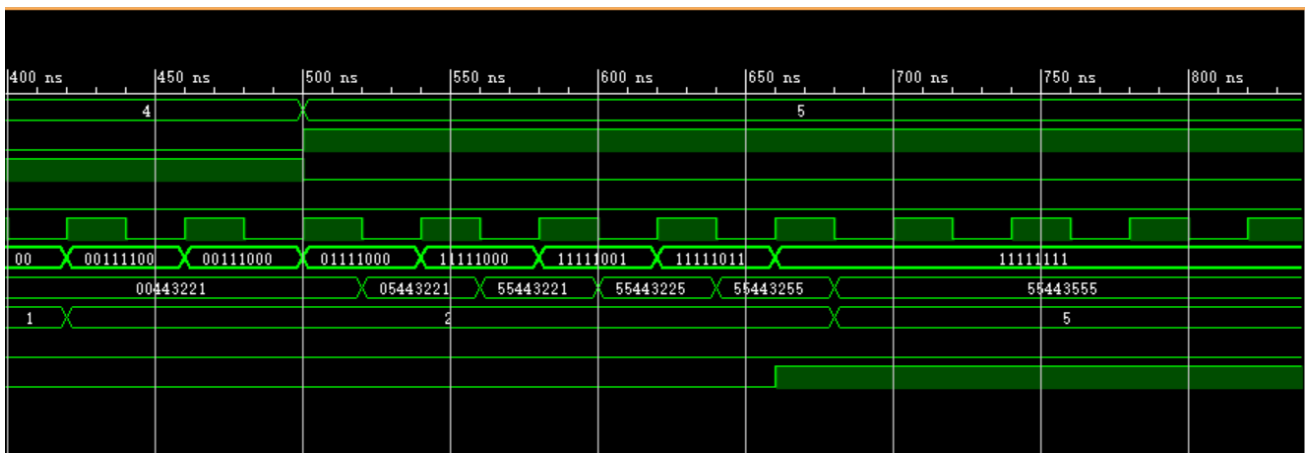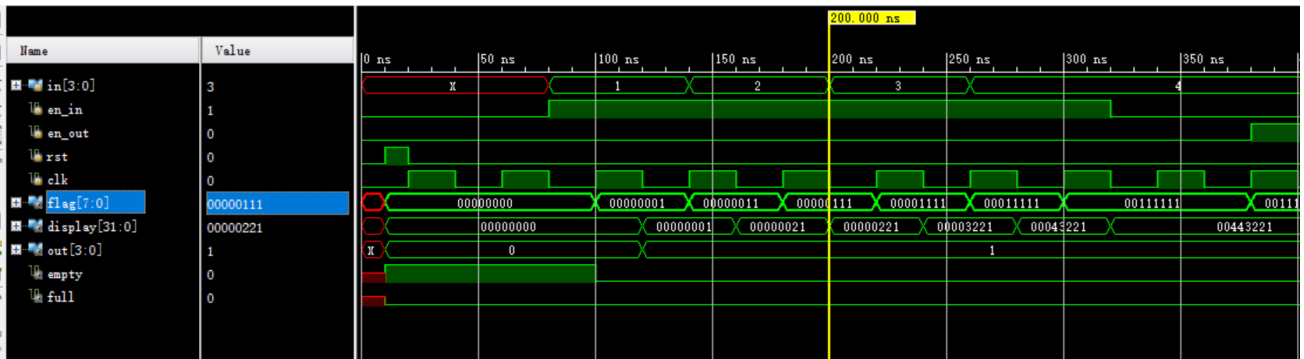

从仿真截图可以看出，队列依次进了 1 2 2 3 4 4 然后又依次出了 1 2 2，最后再进了 5 个 5，队列为 55534455

下载照片：



进 1



进 2



进 3



进 4



进满，队列为满



出 1



出 2



出 3 出 4



全出，队列为空

实验总结:

1. 通过本次实验我设计完成了一个寄存器堆，设计的时候较为顺利，仿真的时候发现了一点点问题，发现有时候给寄存器堆写数据的时候写不进去，通过仔细观察后，发现寄存器堆的设计并没有问题，问题原来出在再仿真的设计上，由于将写入数据的间隔时间设计的过小，导致在一个时钟周期内，要写入的数据就发生了变化，于是在时钟的上升沿并没有读取到数据。
2. 在 FIFO 的设计中，刚开始使用 num 记录队列中元素的个数，用于判断空与满，但在下载时出现了错误，故改为使用标志位的逻辑运算来判断空和满。
3. 在设计 7 段数码管的显示时特别容易出现 bug，需要仔细考虑。

源代码:

```
module display_fifo(  
    input clk_100mhz,  
    input rst,  
    input [3:0] in,  
    input en_in, en_out,  
    output [3:0] out,  
    output empty, full,  
    output [7:0] an,  
    output [6:0] seg,  
    output dp  
);  
  
wire clk_5mhz;
```

```

wire locked;//将 100mhz 的时钟转换成 5mhz
clk_wiz_0 clk_5mhz0(.clk_in1(clk_100mhz),.locked(locked),.clk_out1(clk_5mhz));

wire clk_1hz;//将 5mhz 时钟转换为 1hz
clk_5mhz_1hz clk_5mhz_1hz0 (clk_5mhz, locked, clk_1hz);

reg clk;
wire [7:0] flag;
wire [2:0] sel_out;
wire [31:0] display;//fifo 主要模块，它将主要数据以二进制显示出来
fifo fifol(in,en_in,en_out,rst,clk_1hz,flag,display,out,empty,full,sel_out);
// wire [7:0] seg1;
//下面是数码管显示模块,将 flag 与 display 在数码管上显示
Display Display1(clk_5mhz, locked, display, flag, sel_out, an, seg, dp);

endmodule

module clk_5mhz_1hz(
    input clk5mhz,
    input locked,
    output clk_1hz
);

reg Q;
reg [23:0] count;
assign clk_1hz=Q;

    initial
        begin
            count = 0;
            Q = 0;
        end

    always @(posedge clk5mhz or  negedge locked)

```

```

        begin
            if(~locked)
                count <= 0;
            else if(count==2499999)
                begin
                    count <= 0;
                    Q <= ~Q;
                end
            else
                count <= count + 1;
        end
    endmodule

module fifo(
    input [3:0] in,
    input en_in,
    input en_out,
    input rst,
    input clk,
    output reg [7:0] flag,
    output [31:0] display,
    output [3:0] out,
    output empty,
    output full,
    output reg [2:0] sel_out
);
    reg [2:0] sel_in, ra0, wa;
    // reg [3:0] num;
    // wire [31:0] display;
    reg [3:0] wd;
    reg we;
    assign full=flag[7]&flag[6]&flag[5]&flag[4]&flag[3]&flag[2]&flag[1]&flag[0];
    assign
empty=~flag[7]&~flag[6]&~flag[5]&~flag[4]&~flag[3]&~flag[2]&~flag[1]&~flag[0];
    assign clk2=~clk;
    regfile

```

```

regfile1(.ra0(ra0),.wa(wa),.wd(wd),.we(we),.clk(clk2),.rst(rst),.rd0(out),.display(display));

always@(posedge rst,posedge clk) begin
    we =0;
    if(rst) begin
        ra0 <= 0;
        flag <= 8'b00000000;
        sel_out <= 0;
        sel_in <= 0;
//        num <= 0;
    end
    else if (en_out & empty == 0) begin //en_out 相当于头指针
        flag[sel_out] = 0;
        ra0 =sel_out;
        sel_out = (sel_out +1) % 8;//如果队列不空，一个数出队列，则指针加一
//        num = num-1;
    end
    else if (en_in & full ==0) begin //en_in 相当于尾指针
        we = 1;
//        flag[sel_in]=1;
        wa <= sel_in;
        wd <= in;
        flag[sel_in]=1;
        sel_in = (sel_in +1) % 8;
//        num = num +1;
    end //如果队列不满，一个数入队列，指针数加一
end

// always@(*) begin
//     if(num == 8) begin
//         full <= 1;
//         empty <= 0;
//     end
//     else if(num==0) begin
//         full <= 0;
//         empty <= 1;
//     end

```

```

//      else begin
//          full <= 0;
//          empty <= 0;
//      end
//  end
endmodule

```

```

module regfile (
    input [2:0] ra0,
    input [2:0] ra1,
    input [2:0] wa,
    input [3:0] wd,
    input we,
    input rst,
    input clk,
    output reg [3:0] rd0,
    output reg [3:0] rd1,
    output [31:0] display
);
    reg [3:0] reg_file[7:0];
    integer i;
assign
display={reg_file[7],reg_file[6],reg_file[5],reg_file[4],reg_file[3],reg_file[2],reg_file[1],
        reg_file[0]};
    always@(posedge rst,posedge clk) begin
        if(rst) begin
            for(i=0;i<8;i=i+1)
                reg_file[i] <= 0;
            end
        else if(we == 1) begin
            reg_file[wa] <= wd;
            end
        end
    end

    always@(*) begin

```

```

        rd0 <= reg_file[ra0];
        rd1 <= reg_file[ra1];    //仿真时发现如果写成 always@(*) ,当 ra 未变时, 如果对应的
reg_file 的值变化了, 其未该改变
    end                                // 因此改为线连出
//    assign rd0 = reg_file[ra0];
//    assign rd1 = reg_file[ra1];
endmodule

```

```

module Display(
    input clk5mhz,
    input locked,
    input [31:0] display,
    input [7:0] flag,
    input [2:0] sel_out,
    output [7:0] an,
    output [6:0] seg,
    output dp
);

    reg [7:0] seg_sel;
    reg [3:0] seg_din;
    reg [3:0] num;
    //    reg [7:0] flag_reg;
    seg_ctrl seg_ctrl(
        .x            (seg_din),
        .sel          (seg_sel),
        .an           (an),
        .seg          (seg),
        .sel_out      (sel_out),
        .flag         (flag),
        .num          (num),
        .dp           (dp)
    );

    reg [22:0] cnt;

```

```

always@(posedge clk5mhz or negedge locked)
begin
    if(~locked)
        cnt <= 23'h0;
    else if(cnt<23'd5000000)
        cnt <= cnt + 1;
    else
        cnt <= 23'h0;
end

always@(posedge clk5mhz or negedge locked)
begin
//    flag_reg=flag;
    if(~locked)
begin
        seg_sel <= 8'b11111111;
        seg_din <= 4'b0;
end
    else case(cnt[14:12])
        3'b000:
begin
            num<=0;
            seg_sel <= 8'b1111_1110;
//            seg_din <= {flag[0],display[3:0]};
            seg_din <= display[3:0];
end
        3'b001:
begin
            num<=1;
            seg_sel <= 8'b1111_1101;
//            seg_din <= {flag[1],display[7:4]};
seg_din <= display[7:4];
end
        3'b010:
begin
            num<=2;

```



```

        seg_sel <= 8'b1111_1011;
        // seg_din <= {flag[2],display[11:8]};
        seg_din <= display[11:8];
    end
3'b011:
begin
num<=3;
    seg_sel <= 8'b1111_0111;
    // seg_din <= {flag[3],display[15:12]};
    seg_din <= display[15:12];
end
3'b100:
begin
num<=4;
    seg_sel <= 8'b1110_1111;
    // seg_din <= {flag[4],display[19:16]};
    seg_din <= display[19:16];
end
3'b101:
begin
num<=5;
    seg_sel <= 8'b1101_1111;
// seg_din <= {flag[5],display[23:20]};
    seg_din <= display[23:20];
end
3'b110:
begin
num<=6;
    seg_sel <= 8'b1011_1111;
    // seg_din <= {flag[6],display[27:24]};
    seg_din <= display[27:24];
end
default
begin
num<=7;
    seg_sel <= 8'b0111_1111;

```

```

        // seg_din <= {flag[7],display[31:28]};
        seg_din <= display[31:28];
    end
endcase
end

```

```

endmodule

```

```

module seg_ctrl(
    input [3:0] x,
    input [7:0] sel,
    input [2:0] sel_out,
    input [7:0] flag,
    input [3:0] num,
    output [7:0] an,
    output reg [6:0] seg,
    output reg dp
);
    assign an=sel;

//    reg spot;
//    always@(*) begin
//        if(sel[sel_out] == 0)
//            spot =0;
//        else
//            spot =1;
//        end

    always @(*)
    begin
//        if(x[4]==0)    seg=8'b11111111;
//        else
            if(num == sel_out)
                dp =0;
            else

```

```

        dp = 1;

        if(flag[num] ==0)
            seg = 8'b11111111;
        else
            case(x)
                4'b0000:seg={7'b10000000};//0
                4'b0001:seg={7'b1111001};//1
                4'b0010:seg={7'b0100100};//2
                4'b0011:seg={7'b0110000};//3
                4'b0100:seg={7'b0011001};//4
                4'b0101:seg={7'b0010010};//5
                4'b0110:seg={7'b0000010};//6
                4'b0111:seg={7'b1111000};//7
                4'b1000:seg={7'b0000000};//8
                4'b1001:seg={7'b0010000};//9
                4'b1010:seg={7'b0001000};//a
                4'b1011:seg={7'b0000011};//b
                4'b1100:seg={7'b1000110};//c
                4'b1101:seg={7'b0100001};//d
                4'b1110:seg={7'b0000110};//e
                4'b1111:seg={7'b0001110};//f
            endcase
        end

endmodule

module fifo_tb_1(

);
    reg [3:0] in;
    reg en_in,en_out,rst,clk;
    wire [7:0] flag;
    wire [31:0] display;
    wire [3:0] out;
    wire empty;

```

```

    wire full;
    wire [2:0] sel_out;
    fifo fifol(in,en_in,en_out,rst,clk,flag,display,out,empty,full,sel_out);
    initial
        begin
            clk=0;
            forever
                #20 clk=~clk;
            end

    initial
        begin
            en_in=0;en_out=0;
            rst=0;
            #10 rst=1;
            #10 rst=0;
            #60 en_in=1;in=1;
            #60 in=2;
            #60 in=3;
            #60 in=4;
            #60 en_in=0;
            #60 en_out=1;
            #60 en_out=1;
            #60 en_out=0;en_in=1;in=5;
        end
endmodule

module regfile_tb(

);

    reg [3:0] ra0;
    reg [3:0] ral;
    reg [3:0] wa;
    reg [7:0] wd;
    reg we;

```

```

reg rst;
reg clk;
wire [7:0] rd0;
wire [7:0] rd1;

regfile regfile(ra0,ra1,wa,wd,we,rst,clk,rd0,rd1);

initial
    begin
        clk=0;
        forever
            #20 clk=~clk;
        end

initial
    begin
        rst=0;
        #10 rst=1;
        #10 rst=0;ra0=1;ra1=2;
        #40 we=1;wa=0;wd=5;
        #45 wa=1;wd=6;
        #45 wa=2;wd=7;
        #5  ra0=3;ra1=4;
        #45 wa=3;wd=8;
        #45 wa=4;wd=9;
        #45 wa=5;wd=10;
        #45  ra0=4;
        #45  ra0=3;
        end
endmodule

```