计算机组成原理 实验报告

姓名: 廖洲洲 学号: PB17081504 实验日期: 2019-4-26

一、实验题目:

Lab4 存储器与显示控制器

二、实验目的:

利用简单双端口存储器 VRAM 存储 256*256 个像素的颜色信息,实现控制画笔 在 800*600 分辨率的显示屏上进行涂画。


三、实验平台:

Vivado 2016.2


四、实验过程:

● 整体设计

 
(1)设计思路图: PCU 从外部读入写控制信号、颜色信息、画笔移动信号,然后将这些数据转换为在 VRAM 中相应的地址,将颜色存储在 VRAM中,于是实现了写操作。DCU 模块从 VRAM中读出相应的像素信息,将他们显示在显示屏上,于是实现了显示功能。



(2) 原理图:

 

(3) 资源使用情况

 

● DCU 显示模块设计

- (1)设计思路:通过读端口取出 VRAM 信息并在显示屏显示,显示模式 为800x600分辨率,刷新频率72h,像素时钟频率50mhz,同时在屏幕上显示十字光变。
 - (2) 核心代码: 行、场计数的实现和坐标的计算

```
always@(posedge clk_50mhz or posedge rst) begin
     if(rst) begin
            h cnt \le 0;
            v cnt \le 0;
     end
     else begin
            if(h_cnt==(H_CNT_MAX-1)) begin
                   h cnt\leq 0;
                   if(v_cnt==(V_CNT_MAX-1)) v_cnt \le 0;
                   else v cnt <= v cnt+1;
            end
            else h_cnt \le h_cnt + 1;
     end
end
//HS
assign HS=(h_cnt<H_HS)? 1'b0: 1'b1;
assign VS=(v cnt<V HS)? 1'b0: 1'b1;
assign disp valid=((h cnt>=456)&(h cnt<712)&
(v_cnt = 201) & (v_cnt < 457) ? 1'b1:1'b0;
//display strips, one color per 32 lines, begin from v cnt=31
assign {R,G,B}=disp_valid ? rgb:12'b0000 0000 0000;
assign x=disp valid? h cnt-456:0;
assign y=disp_valid ? v_cnt-201:0;
```

● PCU 控制模块的设计

(1) 设计思路: 从外部读入 4 位 dir 用于控制上下左右,当某一位按 键被按下,对相应的横纵坐标进行加减,在根据 draw 使能信号决 定是否在 RAM 进行写操作。进行了写操作即在存储器中存下了当 前点的颜色,相等于在显示器上进行了画操作。光标的实现是通过判断显示坐标与写坐标的差值来实现的,当显示坐标在以写坐标为中心的一个十字上时,让传给 DCU 显示模块中的数据不再是RAM 中的值,而是 0(黑色),于是实现了光标的显示。

(2) 核心代码:

光标的移动,这种控制方式不但能使得光标上下左右移动,也能 使得光标进行斜向移动。


● RAM 的实现:直接调用 IP 核,采用的是 Block memory 的简单双端口模式,数据宽度 12 位,深度 65536.

五、实验结果:

● 单独对 VGA 的调试,判断 VGA 模块的显示是否正确,通过多次的调试修改,使得 VGA 正确输出我想要的条纹



● 最后整个项目完成,可以通过按键在显示器上进行读写

 



六、心得体会:

- 通过本次实验,我学习并明白了 VGA 的显示原理,并通过这个显示原理 设计并完成了显示的应用。
- 第一次调用了 RAM 的 IP 核,发现 Block Memory 比 Distributed Memory 更加适用于大数据存储,采用 Distributed Memory 来存储大数据可能会 使得 IP 核的生成时间过长。

七、完整代码

```
module top_test(clk, rst, R, G, B, HS, VS, draw, wrgb, dir);
input clk, rst;
output [3:0] R;
output [3:0] G;
output [3:0] B;
output HS, VS;
input draw;
input [11:0] wrgb;
input [3:0] dir;
reg [11:0] rgb;
wire [7:0] x, y;//读
wire [7:0] xpos, ypos;//写
wire clk_50mhz;//时钟分频
wire [11:0] h_cnt, v_cnt;
//pcu_test pcu(rgb, x, y);
clk_wiz_0 clk1(.clk_in1(clk),.clk_out1(clk_50mhz));
vga_1 test1(c1k_50mhz, rst, R, G, B, HS, VS, rgb, x, y, h_cnt, v_cnt);
```

```
wire [11:0] ram data;
blk_mem_gen_0 blk(.addra({xpos, ypos}),.clka(clk_50mhz),.dina(wrgb),.ena(draw),
                  .addrb(\{x,y\}),.clkb(clk 50mhz),.doutb(ram data));
pcu_test pcu(clk_50mhz, rst, dir, xpos, ypos, h_cnt, y_cnt);
//光标的生成
always@(posedge clk 50mhz) begin
    if( ((x-xpos)>0 &(x-xpos)<9) | ((xpos-x)>0 &(xpos-x)<9) | ((y-ypos)>0&(y-
ypos)<9) | ((ypos-y)>0 & (ypos-y)<9) ) begin
         rgb=12'b0000 0000 0000;
          end
    else
         rgb=ram data;
    end
endmodule
module vga_1(clk_50mhz, rst, R, G, B, HS, VS, rgb, x, y, h_cnt, v_cnt);
input clk 50mhz, rst;
output [3:0] R;
output [3:0] G;
output [3:0] B;
output HS, VS;
input [11:0] rgb;
//reg [11:0] rgb;
output [7:0] x, y;
output reg[11:0] h_cnt, v_cnt;
//reg [5:0] x, y;
//行参数
parameter H_CNT_MAX=1040;
parameter H HS=120;
parameter H BP=64;
parameter H_DISP=800;
parameter H_FP=56;
parameter H Left=H HS+H BP;
parameter H_Right=H_HS+H_BP+H_DISP;
//列参数
parameter V CNT MAX=666;
parameter V HS=6;
parameter V BP=23;
parameter V DISP=600;
parameter V_FP=37;
parameter V Left=V HS+V BP;
parameter V Right=V HS+V BP+V DISP;
wire disp valid;
//分频得到 25MHz 时钟
// wire clk 50mhz;//时钟分频
// clk wiz 0 clk1(.clk in1(clk),.clk out1(clk 50mhz));
//行列扫描
```

```
always@(posedge clk 50mhz or posedge rst) begin
      if(rst) begin
             h cnt \le 0:
             v cnt \le 0;
      end
      else begin
             if(h_cnt==(H_CNT_MAX-1)) begin
                    h cnt\leq 0;
                    if (v cnt == (V CNT MAX-1)) v cnt \le 0;
                    else v cnt<=v cnt+1;
             end
             else h cnt<=h cnt+1;
      end
end
//HS
assign HS=(h cnt<H HS)? 1'b0: 1'b1;
assign VS=(v cnt<V HS)? 1'b0: 1'b1;
//valid region for display
//assign
                                   disp valid=((h cnt>=H Left)&(h cnt<H Right)&
(v_cnt>=V_Left)&(v_cnt<V_Right)) ? 1'b1:1'b0;
//assign disp valid=((h cnt>=272)&(h cnt<528)& (v cnt>=172)&(v cnt<428))
1'b1:1'b0;
         disp valid=((h cnt>=456)&(h cnt<712)& (v cnt>=201)&(v cnt<457))
assign
1'b1:1'b0;
//display strips, one color per 32 lines, begin from v_cnt=31
assign {R, G, B}=disp valid ? rgb:12'b0000 0000 0000;
assign x=disp valid? h cnt-456:0;
assign y=disp_valid ? v_cnt-201:0;
//assign R=rgb[11:8];
//assign G=rgb[7:4];
//assign B=rgb[3:0];
//always@(posedge clk_50mhz) begin
      R=4' b0000; G=4' b0000; B=4' b0000;
//
                                          //black
//
      if (disp valid) begin
//
             case(v cnt[6:5])
                                             //[6:5]=321ines
                                                                //red
             0: begin R=4'b1111; G=4'b0000; B=4'b0000; end
//
             1: begin R=4'b0000; G=4'b1111; B=4'b0000; end
                                                                //green
//
             2: begin R=4'b0000; G=4'b0000; B=4'b1111; end
//
                                                                //blue
             3: begin R=4'b1111; G=4'b1111; B=4'b1111; end
//
                                                                //white
//
             default: begin R=4'b0000; G=4'b0000; B=4'b0000; end
                                                                      //black
//
             endcase
//
      if (disp valid) begin
//
          x=h cnt-552;
//
          y=v cnt[5:0];
        //y=v cnt-297;
//
          end
//
      else
              begin
//
          X=0;
//
          y=6' b111111;
//
//
          if (y<16) begin
```

```
//
             rgb=12'b1111 0000 0000;
//
              end
//
           else if (y \le 32)
             rgb=12'b0000 1111 0000;
//
//
           else if (y < 48)
//
              rgb=12'b0000 0000 1111;
 //
           else
 //
              rgb=12'b1111_1111_1111;
//
          R=rgb[11:8];
 //
          G=rgb[7:4];
 //
          B=rgb[3:0]:
  // end
//always@(negedge clk 50mhz) begin
//
      if(y<16) begin
          rgb=12'b1111 0000 0000;
//
//
          end
//
       else if (y \le 32)
//
          rgb=12'b0000 1111 0000;
       else if(y < 48)
//
          rgb=12'b0000 0000 1111;
//
//
       else
//
          rgb=12'b1111_1111_1111;
//
       end
//
          if (disp_valid)
//
             case(y[3:2])
                                         //[6:5]=321ines
           0: begin rgb=12'b1111 0000 1111; end
//
                                                     //red
//
           1: begin rgb=12'b0000 1111 0000; end
                                                     //green
//
           2: begin rgb=12'b0000_0000_1111; end
                                                     //blue
//
           3: begin rgb=12'b1111_1111_1111; end
                                                       //white
//
           default: begin rgb=12'b0000_1111_1111; end
                                                              //black
//
           endcase
//
           else
//
              rgb=12'b0000 0000 0000;
//
           end
endmodule
module pcu test(clk, rst, dir, xpos, ypos, h cnt, v cnt);
input clk, rst;
input [3:0] dir;
output reg [7:0] xpos, ypos;
input [11:0] h_cnt, v_cnt;
//output [3:0] R;
//output [3:0] G;
//output [3:0] B;
//output HS, VS;
//output reg [11:0] rgb;
```

```
//input [5:0] x, y;
//wire clk_50mhz;//时钟分频
//clk wiz 0 clk1(.clk in1(clk),.clk out1(clk 50mhz));
//vga_test test1(c1k_50mhz, rst, R, G, B, HS, VS, rgb, x, y);
//always@(*) begin
//
      if (y<16) begin
//
           rgb=12'b0000_1111_0000;
//
//
      else if (y \le 32)
//
           rgb=12'b0000_0000_0000;
      else if (y < 48)
//
//
           rgb=12'b0000_0000_1111;
//
      else
//
           rgb=12' b1111 1111 1111;
//
       end
    always@(posedge clk, posedge rst ) begin
         if(rst) begin
             xpos <= 128;
             ypos <= 128;
//
               cnt0<=0;
//
               cnt1<=0;
//
               cnt2<=0;
//
               cnt3<=0;
               we \leq 0;
//
             end
         else if(h_cnt==0&v_cnt==0) begin
             if (dir[0] && ypos<255)
                                             ypos \le ypos + 1;
             if (dir[1] && xpos<255)
                                             xpos \le xpos + 1;
             if (dir[2] && ypos>=1)
                                            ypos \le ypos - 1;
             if (dir[3] && xpos>=1)
                                            xpos \le xpos - 1;
             end
        end
//
           else if(dir[0]) begin
//
               cnt0 \le cnt0+1;
//
               if(cnt0==50000) begin
//
                   cnt0<=0;
                   if(ypos)=0&ypos<31)
//
//
                        ypos<=ypos+1;</pre>
//
                   else
//
                        ypos<=ypos;</pre>
 //
                   end
//
               end
//
           else if(dir[1]) begin
//
               cnt1 <= cnt1+1;
//
           if (cnt1==50000) begin
               cnt1<=0;
//
//
               if(xpos)=0&xpos<31)
//
                   xpos \le xpos + 1;
//
               else
```

```
//
                    xpos<=xpos;</pre>
//
               end
//
           end
//
           else if(dir[2]) begin
//
               cnt2 \le cnt2+1;
//
           if(cnt2==50000) begin
//
               cnt2<=0;
//
               if(ypos)=1&ypos<32)
//
                    ypos<=ypos−1;
 //
               else
//
                    ypos<=ypos;</pre>
//
               end
//
           end
//
           else if(dir[3]) begin
//
                 cnt3 = cnt3+1;
 //
           if(cnt3==50000) begin
 //
               cnt3=0;
 //
               if (xpos)=1&xpos<32)
 //
                    xpos=xpos-1;
 //
               else
//
                    xpos<=xpos;</pre>
 //
               \quad \text{end} \quad
//
           end
//
           else ;
 //
       end
```

 ${\tt endmodule}$